Made with Xodo PDF Reader and Editor


| $D_1$ | $D_2$ | $D_3$ | $x$ | $Q_0$ | $Q_1$ | $Q_2$ | $f$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |


$$Q_0 = D_1 \overline{D_2}\,\overline{D_3}\,x$$


$$Q_1 = \overline{D_1}\,\overline{D_3}\,\overline{x} + D_3\overline{x} + D_1 x$$

$$Q_2 = \overline{D_1}\,\overline{D_2}\,\overline{D_3} + \overline{D_3}\,\overline{x}\,D_2 + \overline{D_3}\,D_2$$
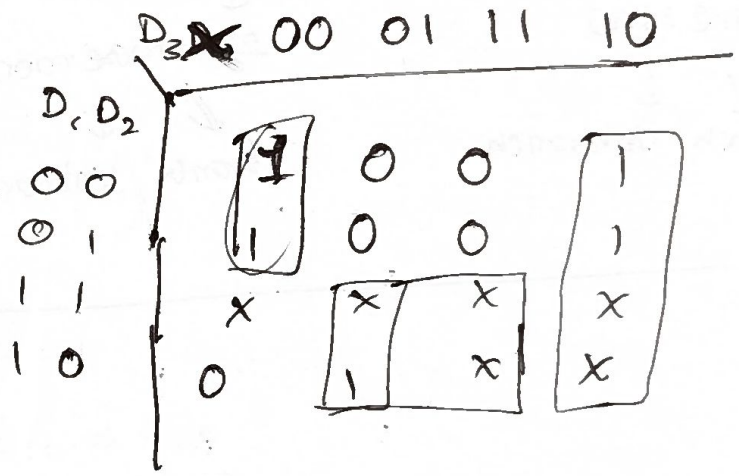
$$f = D_2\overline{D_3}\,\overline{x} + D_1 x + D_2 D_3.$$



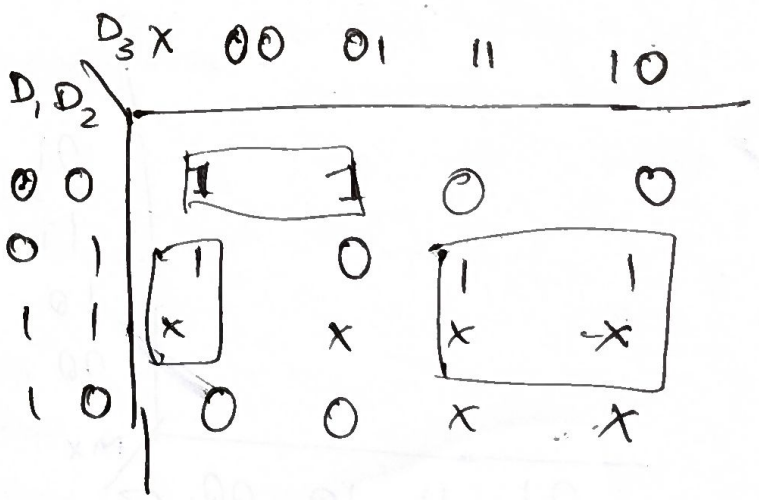Made with Xodo PDF Reader and Editor

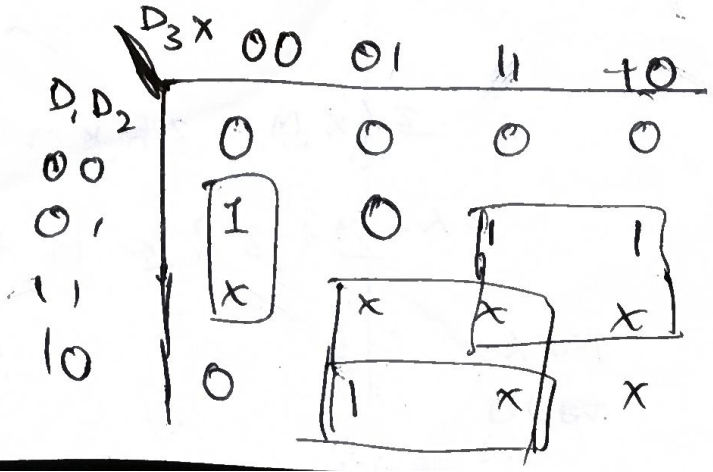